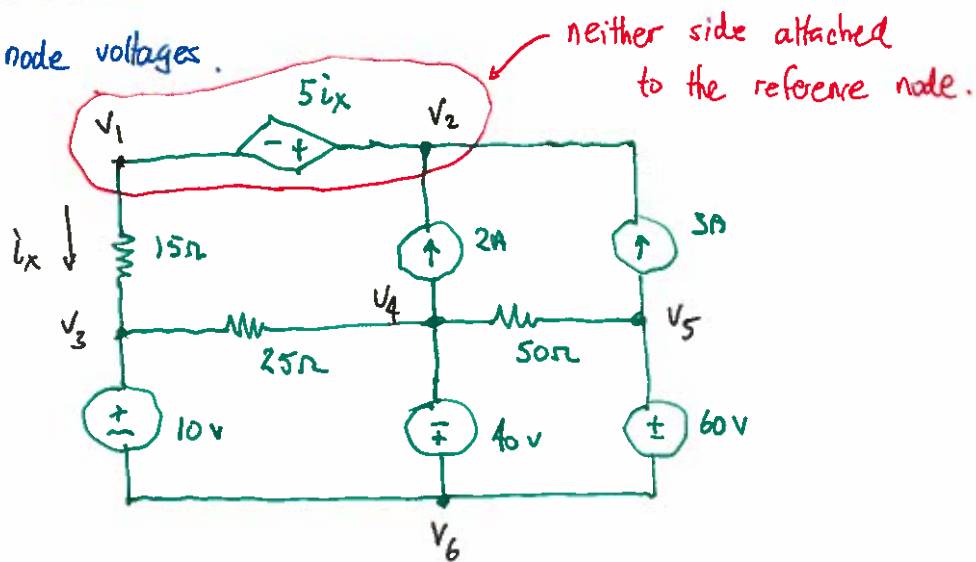


Find node voltages.



Choices for reference node.

reference	V_3	V_4	V_5	V_6
V_6	10	-40	60	0
V_3	0	-50	50	-10
V_4	50	0	100	40
V_5	-50	-100	0	-60

 $(V_1, V_2 \text{ supernode})$ Choose V_6 as reference

Supernode: $\frac{V_1 - V_3}{15} - 2 - 3 = 0$ remember! current terms only!

$$V_1 - 10 - 5 \times 15 = 0$$

$$V_1 = 85 \text{ V.}$$


Supernode dependence: $V_2 - V_1 = 5i_x$

and where $i_x = \frac{V_1 - V_3}{15} = \frac{85 - 10}{15} = 5 \text{ A}$

so $V_2 - V_1 = 5(5)$
 $V_2 = V_1 + 25 = 110 \text{ V.}$

Power in dependent source: $p = v_i = (5i_x)(i_x)$
 $= 125 \text{ W (absorbing)}$

Power in the 10V source.

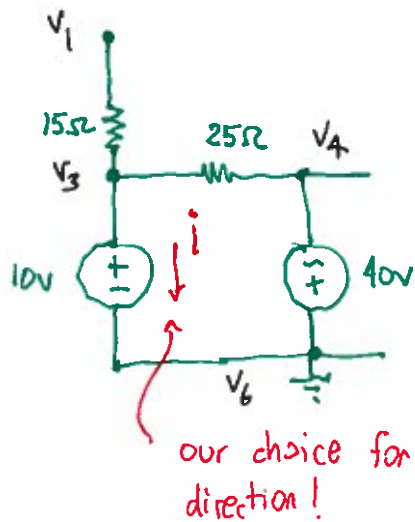

Node 3:

$$\frac{V_3 - V_1}{15} + \frac{V_3 - V_4}{25} + i = 0$$


$$\frac{10 - 0}{15} + \frac{10 - (-40)}{25} + i = 0$$

$$-5 + 2 + i = 0$$

$$i = 3 \text{ A}$$

power: $p = v_i = 10 \times 3 = 30 \text{ W (absorbing)}$

2012 midterm

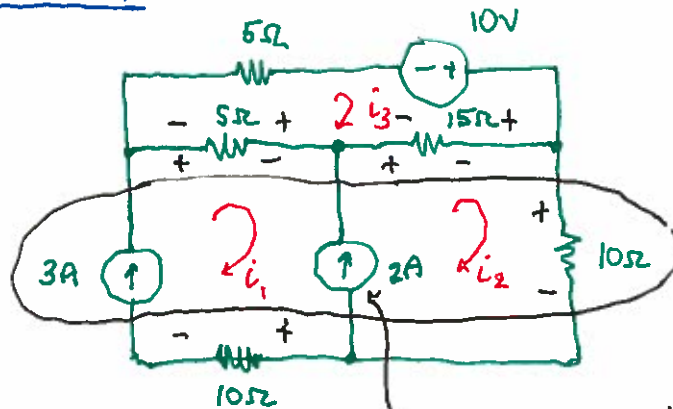

Current source shared by meshes i_1, i_2 .

What happens if we try to write a supermesh equation here?

$$5(i_1 - i_3) + 15(i_2 - i_3) + 10i_2 + 10i_1 + ? = 0$$

unknown voltage on
current source

→ and it's not 3!

Instead, we know $i_1 = 3A$. And we still use the supermesh dependence equation.

$$i_2 - i_1 = 2$$

$$i_2 = 2 + i_1 = 5A$$

Now mesh 3: $5(i_3 - i_1) + 5i_3 - 10 + 15(i_3 - i_2) = 0$


$$25i_3 - 5i_1 - 15i_2 = 10$$

$$25i_3 - 5(3) - 15(5) = 10$$

$$25i_3 = 100$$

$$i_3 = 4A.$$

Find power in current sources.

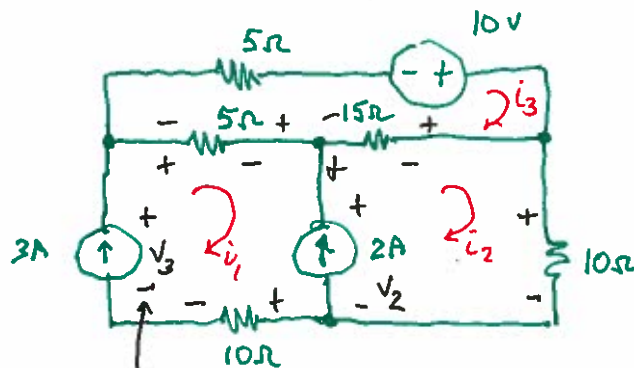

our choice for polarities!

remember!
voltage terms only!

Mesh 2 equation: $15(i_2 - i_3) + 10i_2 - V_2 = 0$

$$15(5 - 4) + 10(5) = V_2$$

$$V_2 = 65V$$


Power in 2A source

$$P = -iV$$

$$= -2 \times 65$$

$$= -130W$$

Choosing opposite polarity for V_2

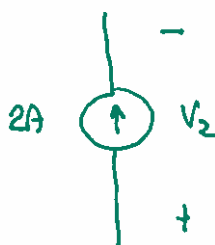

Mesh 2: $15(i_2 - i_3) + 10i_2 + V_2 = 0$

$$15 \times 1 + 10 \times 5 = -V_2$$

$$V_2 = -65V$$

Power: $P = Vi = (-65) \times 2 = -130W$. same!